

# 组成原理实验课程第四次实报告

实验名称	ALU 模块实现			班级	李涛
学生姓名	李佳豪	学号	2111252	指导老师	董前琨
实验地点	A306		实验时间	2023.5.9	

## 1 实验目的

- (1) 熟悉 MIPS 指令集中的运算指令，学会对这些指令进行归纳分类。
- (2) 了解 MIPS 指令结构。
- (3) 熟悉并掌握 ALU 的原理、功能和设计。
- (4) 进一步加强运用 verilog 语言进行电路设计的能力。
- (5) 为后续设计 cpu 的实验打下基础。

## 2 实验内容说明

### 2.1 学习 ALU 的工作原理, 使用 vivado 进行模拟实现。

- 根据 ALU 工作原理编写 Verilog 代码
- 实验箱进行尝试 12 个算数功能，并进行手动验证

### 2.2 对原始 ALU 代码进行修改

- 压缩 ALU 运算器的符号控制独热码至 4 位
- 增加三个自定义运算加入 ALU 中

### 3 实验原理图

 


图 1: ALU 原理图

### 4 实验步骤

#### 4.1 表格

操作码	操作类型	解析与例子
800	加	$ABCE + 123 = ACFE$
400	减	$ABCE - 123 = AAAB$
200	无符号置位	$12 < 15 = 1$
100	有符号置位	$A1110000 < 1 = 1$
080	与	$DBC \wedge ACBE = CBC$
040	或非	$\neg(DBC \vee ACBE) = 5421$
020	或	$DBC \vee ACBE = ABDE$
010	异或	$DBC \oplus ACBE =$
008	逻辑左	$123 \ll 2 = 48C$
004	逻辑右	$123 \gg 2 = 48$
002	算数右	$213 \gg 2 = 84$
001	高位加载	$12345678 == 1234$

操作码	操作类型	解析与例子
800	加	$ABCE + 123 = ACFE$
400	减	$ABCE - 123 = AAAB$
200	无符号置位	$12 < 15 = 1$
100	有符号置位	$A1110000 < 1 = 1$
080	与	$DBC \wedge ACBE = CBC$
040	或非	$\neg(DBC \vee ACBE) = 5421$
020	或	$DBC \vee ACBE = ABDE$
010	异或	$DBC \oplus ACBE =$
008	逻辑左	$123 \ll 2 = 48C$
004	逻辑右	$123 \gg 2 = 48$
002	算数右	$213 \gg 2 = 84$
001	高位加载	$12345678 == 1234$
D	算数左	$2 \ll 4 = 20$
E	有符号大于置为	$A > 0 = 1$
F	低位加载	$A9577655 == 7655$

## 4.2 上述表格 ALU 操作代码原理

- 加减法  
利用之前实验的 adder
- 置为操作  
使用 adder 计算两个操作数的差，若为有符号数，根据差的符号位和两个操作数的符号位，由此化简真值表得到结果；对于 32 无符号位比较，在其最高位前填 0 作为 33 位正数比较。
- 逻辑操作  
按位与、或、非、异或等。
- 左、右移  
根据移动位数来按位左移和右移几位，注意算数左移和逻辑右移实际是一样的
- 高低位加载  
读取指定操作数的高、低 16 位的值，使用 veilog 的切片操作即可。

## 4.3 代码修改

### 1. 压缩控制信号至 4 位

```
1 module alu(  
2     input [3:0] alu_control,  
3     // input [11:0] alu_control, // ALU控制信号  
4     input [31:0] alu_src1, // ALU操作数1,为补码  
5     input [31:0] alu_src2, // ALU操作数2,为补码  
6     output [31:0] alu_result // ALU结果  
7 );
```

### 2. 根据 4 位控制信号进行独热编码,且增加三个独热码

- 增加独热码

```
1     wire alu_sla; //算数左移  
2     wire alu_llt ; // 大于置为  
3     wire alu_lli; // 低位加载
```

- 4 位控制信号转为独热码

```
1     assign alu_add//0001  
2     = !alu_control[3]&&!alu_control[2]&&!alu_control[1]&&alu_control[0];  
3     assign alu_sub//0010  
4     = !alu_control[3]&&!alu_control[2]&&alu_control[1]&&!alu_control[0];  
5     assign alu_slt//0011  
6     = !alu_control[3]&&!alu_control[2]&&alu_control[1]&&alu_control[0];  
7     assign alu_sltu//0100  
8     = !alu_control[3]&&alu_control[2]&&!alu_control[1]&&!alu_control[0];  
9     assign alu_and//0101  
10    = !alu_control[3]&&alu_control[2]&&!alu_control[1]&&alu_control[0];  
11    assign alu_nor//0110  
12    = !alu_control[3]&&alu_control[2]&&alu_control[1]&&!alu_control[0];  
13    assign alu_or//0111  
14    = !alu_control[3]&&alu_control[2]&&alu_control[1]&&alu_control[0];  
15    assign alu_xor//1000  
16    =alu_control[3]&&!alu_control[2]&&!alu_control[1]&&!alu_control[0];  
17    assign alu_sll//1001  
18    =alu_control[3]&&!alu_control[2]&&!alu_control[1]&&alu_control[0];  
19    assign alu_srl//1010  
20        =alu_control[3]&&!alu_control[2]&&alu_control[1]&&!alu_control[0];  
    assign alu_sra//1011  
        =alu_control[3]&&!alu_control[2]&&alu_control[1]&&alu_control[0];
```

```

21    assign alu_lui//1100
        =alu_control[3]&&alu_control[2]&&!alu_control[1]&&!alu_control[0];
22    assign alu_sla//1101
        =alu_control[3]&&alu_control[2]&&!alu_control[1]&&alu_control[0];
23    assign alu_llt//1110
        =alu_control[3]&&alu_control[2]&&alu_control[1]&&!alu_control[0];
24    assign alu_lli//1111
        =alu_control[3]&&alu_control[2]&&alu_control[1]&&alu_control[0];

```

### 3. 增加的三个操作代码，代码解析见上节

- 算术左移

```

1        //算数左移
2    wire [31:0] sla_step1;
3    wire [31:0] sla_step2;
4    assign sla_step1 = {32{shf_1_0 == 2'b00}} & alu_src2          //
        若shf[1:0]="00",不移位
5        | {32{shf_1_0 == 2'b01}} & {alu_src2[30:0], 1'd0}
        // 若shf[1:0]="01",左移1位
6        | {32{shf_1_0 == 2'b10}} & {alu_src2[29:0], 2'd0}
        // 若shf[1:0]="10",左移2位
7        | {32{shf_1_0 == 2'b11}} & {alu_src2[28:0], 3'd0};
        // 若shf[1:0]="11",左移3位
8    assign sla_step2 = {32{shf_3_2 == 2'b00}} & sla_step1        //
        若shf[3:2]="00",不移位
9        | {32{shf_3_2 == 2'b01}} & {sla_step1[27:0], 4'd0}
        // 若shf[3:2]="01",第一次移位结果左移4位
10       | {32{shf_3_2 == 2'b10}} & {sla_step1[23:0], 8'd0}
        // 若shf[3:2]="10",第一次移位结果左移8位
11       | {32{shf_3_2 == 2'b11}} & {sla_step1[19:0],
        12'd0}; //
        若shf[3:2]="11",第一次移位结果左移12位
12    assign sla_result = shf[4] ? {sla_step2[15:0], 16'd0} : sla_step2;
        // 若shf[4]="1",第二次移位结果左移16位

```

- 有符号大于置位

根据有符号小于置为可以知道，其结果取反为有符号大于等于置位，此时单独考虑等于不置位的情况，即写作如下形式，避免了再次求真值表化简

```

1    assign llt_result[31:1] = 31'd0;
2    assign llt_result[0] = (add_sub_result != 0) & ~(slt_result[0]);

```

- 低位加载

```
1      assign lli_result = {16'd0,alu_src2[15:0]}; ///低位加载
```

4. display 模块修改 alu\_control 为压缩后的 4 位

```
1      reg [3:0] alu_control;
```

## 5 实验结果分析

### 5.1 验证算数左移，操作码为 D，实际和逻辑左移结果相同

2 左移 4 位，即扩大 16 倍，结果位 32，16 进制为 20。

 


图 2: 2 逻辑左移 4 位



## 5.2 验证大于置为，操作码为 E

无符号数组 A 大于 0，则大于置位 1

 


图 3: A 大于 0 置为 1

## 5.3 验证低位加载，操作码为 F

低位加载 A9577655，显示 7655

 


图 4: 低位加载 A9577655

## 6 总结感想

1. 学习了 ALU 应对不同指令时内部的工作原理，对于不同的指令会产生不同的控制码，而 ALU 会产生所有操作类型的结果，但最后只输出控制码对应的结果。
2. 为数据通路和 CPU 设计的学习有了辅助和铺垫。