

组成原理实验课程第 6 次实报告

实验名称	单周期 CPU 实现			班级	李涛
学生姓名	艾明旭	学号	2111033	指导老师	董前琨
实验地点	A306		实验时间	5.30/6.6	

1、实验目的

1. 理解 MIPS 指令结构，理解 MIPS 指令集中常用指令的功能和编码，学会对这些指令进行归纳分类。
2. 了解熟悉 MIPS 体系的处理器结构，如延迟槽，哈佛结构的概念。
3. 熟悉并掌握单周期 CPU 的原理和设计。
4. 进一步加强运用 verilog 语言进行电路设计的能力。
5. 为后续设计多周期 cpu 的实验打下基础。

2、实验内容说明

预习:


- 1) 熟知 MIPS 指令类型，深入理解常用指令的功能和编码;
- 2) 归纳常用的 MIPS 指令，确定自己准备实现的 MIPS 指令;

根据实验指导书实验六相关部分完成单周期 CPU 设计实验，在原始实验基础上进行改进，按照如下要求完成实验报告：

- 1、原始代码实验验证使用实验箱验证，可以不进行仿真，验证时在运行一系列指令之后，实验箱拍照，对比说明各个寄存器中的数据是否是执行正确的结果即可。
 - 1) 确认单周期 CPU 的设计框图的正确性;
 - 2) 编写 verilog 代码，将汇编程序翻译为二进制，内嵌到指令 ROM 中;
 - 3) 对该模块进行仿真，得出正确的波形，截图作为实验报告结果一项的材料;
 - 4) 完成调用单周期 CPU 的外围模块的设计，并编写代码;
 - 5) 对代码进行综合布局布线下载到实验箱里 FPGA 板上，进行上板验证。
- 2、改进要求，针对目前 CPU 可运行 R 型和 I 型 MIPS 指令，各补充一条新的指令，需要修改的 ALU 模块可参照实验四当时的 ALU 改进。改进时注意以下几点：
 - 1) MIPS 指令格式要使用规范格式;
 - 2) 指令执行验证需要修改 inst_rom 中预存储的 16 进制指令数据;
 - 3) 注意代码中单周期 CPU 模块 (single_cycle_cpu) 中实现主要功能使用的都是组合逻辑，改进过程中避免使用 always(clk) 这样的时序逻辑。
- 3、实验原理图使用实验指导书的图 7.3 即可，无需修改。
- 4、实验报告中要有介绍分析的内容，针对实验箱照片，要解释图中信息，是否验证成功。

3、实验原理图

1. 单周期 CPU 的实现框图如下：

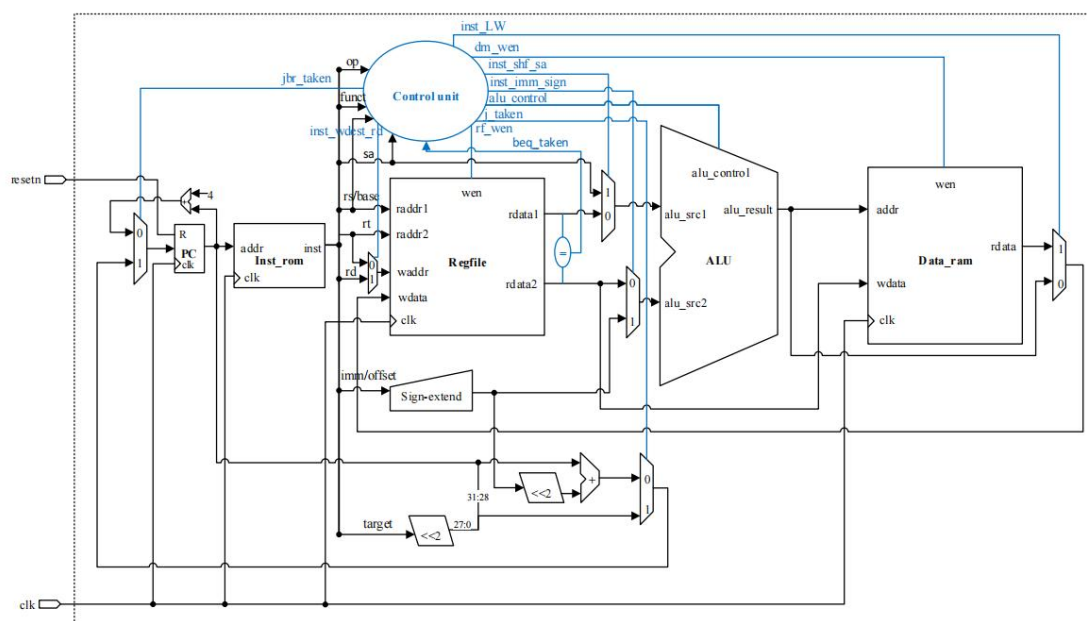

2. 单周期 CPU 参考设计的顶层模块框图如下：

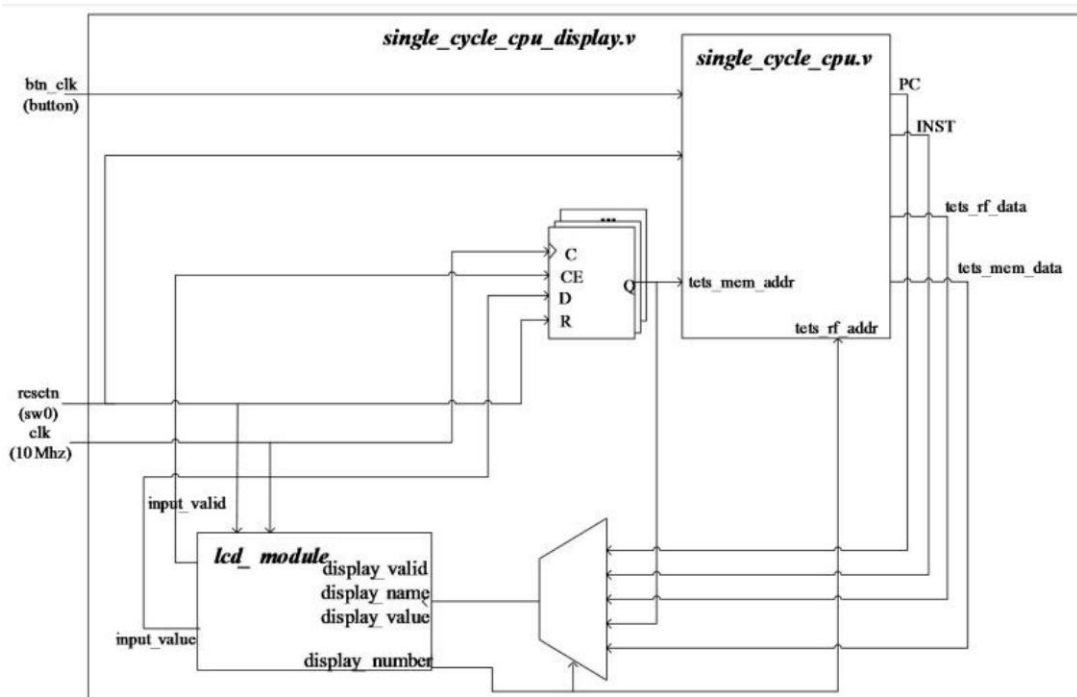


图 7.4 单周期 CPU 参考设计的顶层模块框图

4、实验步骤

1. 使用源码对初始结果进行复现并且验证，验证结果详见四. 实验结果分析。
2. 对于 R 型和 I 型指令，各补充一条新的指令，并根据之前所实现的 ALU，在第四次实验中，我添加了非运算、与非运算和大于置位。这里将其修改——
 - (1) 大于置位 (SGT-set greater than) ——设计为 R 型。
 - (2) 与非运算 (NAND) ——设计为 I 型。
3. 具体设计：

(1) I 型指令——与非运算 (NAND) :

op	rs	rt	immediate
100 001	00000	11110	0000 0000 0000 0001

对应 32 位二进制为: 1000 0100 0001 1110 0000 0000 0000 0001

转换为 16 进制为: 841E 0001

对应汇编指令为——

xori \$30, \$0, 1

①先将 op 的值 100 001;

②对于 rs 寄存器, 根据 I 型指令的要求, 将后 16 位进行移位。为了能够使与非运算结果更明显, 我选择 REG0 寄存器, 因为其数值一直显示为 0;

③将移动后的数字存入 rt 寄存器, 选择 REG1E 即 11110 对应的寄存器来存储计算结果。

④令立即数设为 1 即 (0000 0000 0000 0001)。同时由于只需要 5 个二进制位就足够, 因此将后十六位数字设计固定为 1, 最后存入指令 inst_rom 中。

(2) R 型指令——大于置位 (SGT) :

op	rs	rt	rd	shamt	funct
000 000	00011	00010	11111	00000	000 000

对应 32 位二进制为: 0000 0000 0110 0010 1111 1000 0000 0000

转换为 16 进制为: 0062 F800

对应汇编指令为:

llt \$31, \$3, \$2

①先将 op 的值设为 000 000;

②令 rs=00011 即 3 号寄存器, rt=00010 即 2 号寄存器, rd=11111 即 1F 号寄存器。

③shamt 字段没有使用的必要, 并且将 funct 的值设为全 0。

4.代码修改:

(1) inst_rom.v:

①为 inst_rom 增加两条指令即 inst_rom[19]与 inst_rom[20], 同时令 inst_rom[21]变为之前 inst_rom[19]位置对应的控制跳转重新开始的 j 00H 指令。

```
assign inst_rom[11] = 32'h11210002; // 2CH: beq $9, $1, #2 | 跳转到指令34H
assign inst_rom[12] = 32'h24010004; // 30H: addiu $1, $0, #4 | 不执行
assign inst_rom[13] = 32'h8C2A0013; // 34H: lw $10, #19($1) | $10 = 0000_000DH
assign inst_rom[14] = 32'h15450003; // 38H: bne $10, $5, #3 | 不跳转
assign inst_rom[15] = 32'h00415824; // 3CH: and $11, $2, $1 | $11 = 0000_0000H
assign inst_rom[16] = 32'hAC0B001C; // 40H: sw $11, #28($0) | Mem[0000_001CH] = (
assign inst_rom[17] = 32'hAC040010; // 44H: sw $4, #16($0) | Mem[0000_0010H] = (
assign inst_rom[18] = 32'h3C0C000C; // 48H: lui $12, #12 | [R12] = 000C_0000H
assign inst_rom[19] = 32'h841E0001; //与非(NAND) xori $30, $0, 1
assign inst_rom[20] = 32'h0062F800; // 大于置位 (SGT) llt $31, $3, $2
assign inst_rom[21] = 32'h08000000; // j 00H | 跳转指令00H
```

```
//读指令, 取4字节
always @(*)
begin
```

②补充对应 inst_rom[20]与 inst_rom[21]的输出, 注意此时 inst_rom[19]的输出无需更改。即增加 5'd20 与 5'd21。

```

5'd11: inst <= inst_rom[11];
5'd12: inst <= inst_rom[12];
5'd13: inst <= inst_rom[13];
5'd14: inst <= inst_rom[14];
5'd15: inst <= inst_rom[15];
5'd16: inst <= inst_rom[16];
5'd17: inst <= inst_rom[17];
5'd18: inst <= inst_rom[18];
5'd19: inst <= inst_rom[19];
5'd20: inst <= inst_rom[20];
5'd21: inst <= inst_rom[21];
default: inst <= 32'd0;
endcase

```

(2) single_cycle_cpu.v:

①添加新的指令：增加 wire inst_NAND 与 wire inst_SGT。并且 assign 对应的 inst 指令。

```

// 实现指令列表
wire inst_ADDU, inst_SUBU, inst_SLT, inst_AND;
wire inst_NOR, inst_OR, inst_XOR, inst_SLL;
wire inst_SRL, inst_ADDIU, inst_BEQ, inst_BNE;
wire inst_LW, inst_SW, inst_LUI, inst_J;
wire inst_NAND, inst_SGT;

assign inst_NAND = (op == 6'b100001);
assign inst_SGT = op_zero & sa_zero & (funct == 6'b000000);

assign inst_ADDU = op_zero & sa_zero & (funct == 6'b100001); // 无符号加法
assign inst_SUBU = op_zero & sa_zero & (funct == 6'b100011); // 无符号减法
assign inst_SLT = op_zero & sa_zero & (funct == 6'b101010); // 小于则置位
assign inst_AND = op_zero & sa_zero & (funct == 6'b100100); // 逻辑与运算
assign inst_NOR = op_zero & sa_zero & (funct == 6'b100111); // 逻辑或非运算

```

②添加控制信号，需要让 ALU 进行接收：

```

// 传递到执行模块的ALU源操作数和操作码
wire inst_add, inst_sub, inst_slt, inst_sltu;
wire inst_and, inst_nor, inst_or, inst_xor;
wire inst_sll, inst_srl, inst_sra, inst_lui;

wire inst_nand, inst_sgt;
assign inst_nand = inst_NAND;
assign inst_sgt = inst_SGT;

assign inst_add = inst_ADDU | inst_ADDIU | inst_LW | inst_SW; // 做加法运算指令
assign inst_sub = inst_SUBU; // 减法
assign inst_slt = inst_SLT; // 小于置位
assign inst_sltu = 1'b0; // 暂未实现

```

③对 alu_control 中的独热码进行补充,添加对应的独热编码:

```

ct Summary x inst_rom.v x single_cycle_cpu.v x
//
wire [31:0] alu_operand1;
wire [31:0] alu_operand2;
wire [11:0] alu_control;
assign alu_operand1 = inst_shf_sa ? {27'd0, sa} : rs_value;
assign alu_operand2 = inst_imm_sign ? sext_imm : rt_value;
assign alu_control = {inst_nand, inst_sgt,
inst_add, // ALU操作码，独热编码
inst_sub,
inst_slt,
inst_sltu,
inst_and,
inst_nor,
inst_or,
inst_xor,
inst_sll,

```

④添加写存信号给新增的指令:R 型 SGT 需要写回到 rd; I 型指令 NAND 异或需要写回 rt。

```

//-----{写回}begin-----//
wire inst_wdest_rt; // 寄存器堆写入地址为rt的指令
wire inst_wdest_rd; // 寄存器堆写入地址为rd的指令
assign inst_wdest_rt = inst_ADDIU | inst_LW | inst_LUI | inst_NAND;
assign inst_wdest_rd = inst_ADDU | inst_SUBU | inst_SLT | inst_AND | inst_NOR
| inst_OR | inst_XOR | inst_SLL | inst_SRL | inst_SGT;
:
// 寄存器堆写使能信号，非复位状态下有效
assign rf_wen = (inst_wdest_rt | inst_wdest_rd) & resetn;
assign rf_waddr = inst_wdest_rd ? rd : rt; // 寄存器堆写地址rd或rt
assign rf_wdata = inst_LW ? dm_rdata : alu_result; // 写回结果，为load结果或ALU结果

```

⑤对 I 型异或操作的立即数进行调整，即对后 16 位进行 32 位拓展，实际上就是对于我存进去的立即数 1 进行拓展。

```

assign inst_sra = 1'b0; // 暂未实现
assign inst_lui = inst_LUI; // 立即数装载高位

wire [31:0] sext_imm;
wire inst_shf_sa; //使用sa域作为偏移量的指令
wire inst_imm_sign; //对立即数作符号扩展的指令
assign sext_imm = {{16{imm[15]}}, imm}; // 立即数符号扩展
assign inst_shf_sa = inst_SLL | inst_SRL;
assign inst_imm_sign = inst_ADDIU | inst_LUI | inst_LW | inst_SW | inst_NAND;

wire [31:0] alu_operand1;

```

(3) alu.v:

①将 alu_control 从 4 位再改回 14 位，即[13:0]。


```

module alu(
    input [13:0] alu_control, // ALU控制信号, 重新改为14位
    input [31:0] alu_src1, // ALU操作数1, 为补码
    input [31:0] alu_src2, // ALU操作数2, 为补码
    output [31:0] alu_result // ALU结果
);

// ALU控制信号, 独热码->四位二进制
wire alu_add; // 加法操作

```

②修改对应的 alu_control 的对应数字：根据之前在 single_cycle_cpu.v 中对 alu_control 独热码的编码顺序，先加入 alu_sgt，再加入 alu_nand。

```

//assign alu_not = alu_control==4'b1101;
assign alu_sgt = alu_control==4'b1101;
assign alu_nand = alu_control==4'b1110;


```

（分布介绍依次完成了哪些代码修改，从而实现了什么样的功能）

5、实验结果分析


1. 对源码进行验证：（第一次实验）

（1）运行至 PC=18 时：

 

运行前六条指令得到如上结果，01~05 寄存器的值均与预期一致，查看 0x00000014 内存地址得到的值也与预期一致


并且此时\$6 的值仍为 0，尚未写入结果，这也与预期一致。

 

执行到最后一条指令 2C 时，所有寄存器结果也与预期一致，这就验证了源码的实验结果了。


2. 对修改后的新指令进行验证：（第二次实验）

（1）异或指令执行前：

 



可以看到此时 INST 处成功显示了所设计的异或指令对应的十六进制数, 并且此时在执行指令前, 对应写入 I 型异或指令的 REG1Eh 和写入 R 型指令的 REG1F 位置仍为 0。

(2) 异或指令执行后/大于置位指令执行前:

 

可以看到此时 REG1E 处成功即\$30 寄存器的值被成功写入，写入的值是 REG0 即\$0 寄存器的值 0 与立即数 1 异或的结果即 1，因此验证成功，成功实现了 I 型指令异或的功能。此时也是大于置位指令执行前，可以看到此时 INST 的值成功显示为所设计的 R 型大于置位的 INST 值，而此时即将写入的 REG1F 的即\$31 寄存器位置的值仍为 0。

(3) 大于置位指令执行后：

  

可以看到此时大于置位指令成功执行，因为\$3 寄存器的值 11 大于\$2 寄存器的值 10，故对\$31 寄存器进行置 1，可以看到此时 REG1F 的值被成功写入了 1，因此验证成功，成功实现了 R 型指令大于置位的功能。

6、 总结感想

1. 本次实验中我最开始遇到了很多困难，比如对 MIPS 指令结构的不熟悉让我最开始回忆不起来如何进行修改，在修改过程中我也曾经忘记修改一些部分，比如对应的 alu.v 中将 alu_control 的位数调回 14 位。不过最后通过耐心地 debug，最终克服了困难，实现了改进。
2. 通过本次实验，亲自将前五次所学知识和所进行对应的模块拼接起来，最终实现了实验所需的单周期 CPU。同时又根据实验要求，对 I 型指令和 R 型指令进行设计，让我在掌握了单周期 CPU 的原理和设计的同时，更加深刻地理解了 MIPS 的指令结构，理解 MIPS 指令集中常用指令的功能和编码以及相关分类都更加印象深刻。也加深了我对组成原理知识的理解。

感谢理论课老师李涛老师与实验课指导老师董前琨老师，还有每一位助教学长学姐，感谢这一学期的认真指导与悉心传授，我会更加进一步对计算机相关原理知识探究，并将其用在我今后的学习与工作中。