

组成原理实验课程第 二 次实报告

实验名称	乘法器的模拟与上箱实现			班级	李涛
学生姓名	艾明旭	学号	2111033	指导老师	董前琨
实验地点	B306		实验时间	2023 年 4 月 5 日	

1、实验目的


1. 理解定点乘法的不同实现算法的原理，掌握基本实现算法。
2. 熟悉并运用 verilog 语言进行电路设计。
3. 为后续设计 cpu 的实验打下基础。

2、实验内容说明


在理解定点乘法的基础上，利用 verilog 语言进行定点乘法的编写，之后对编写模块仿真实验、烧制至主板验证。

在实现 32 位被乘数和乘数在 32 周期内完成乘法运算的基础上，思考如何改进使得在 16、8 周期内完成实验。

3、实验原理图

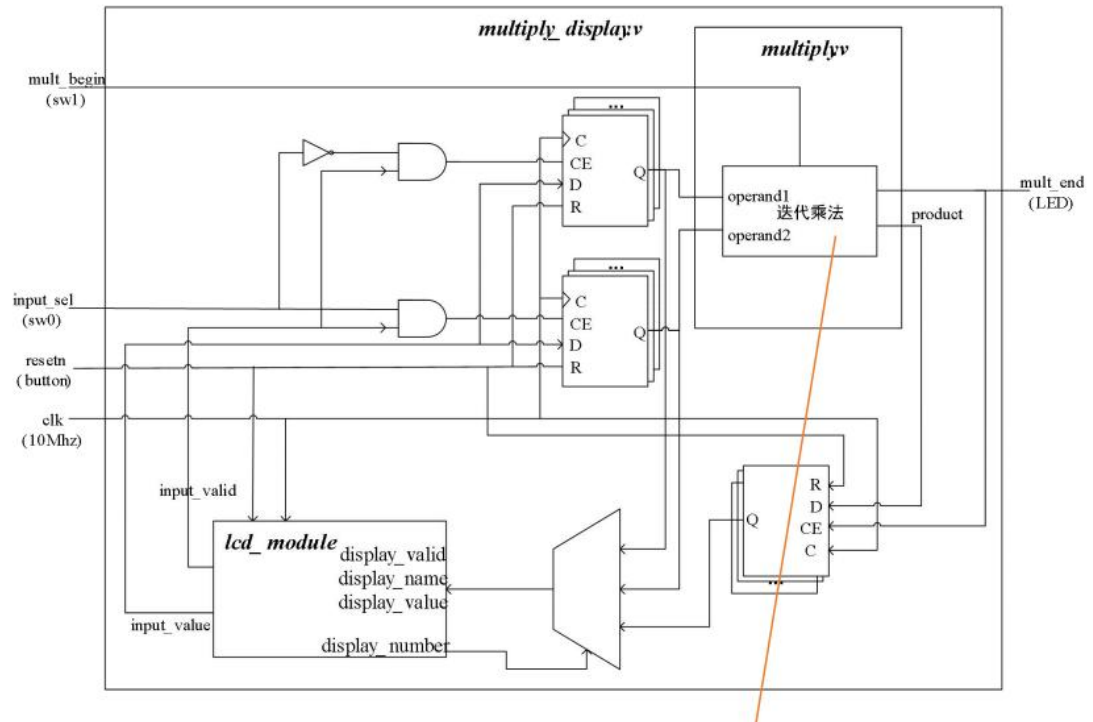

4、

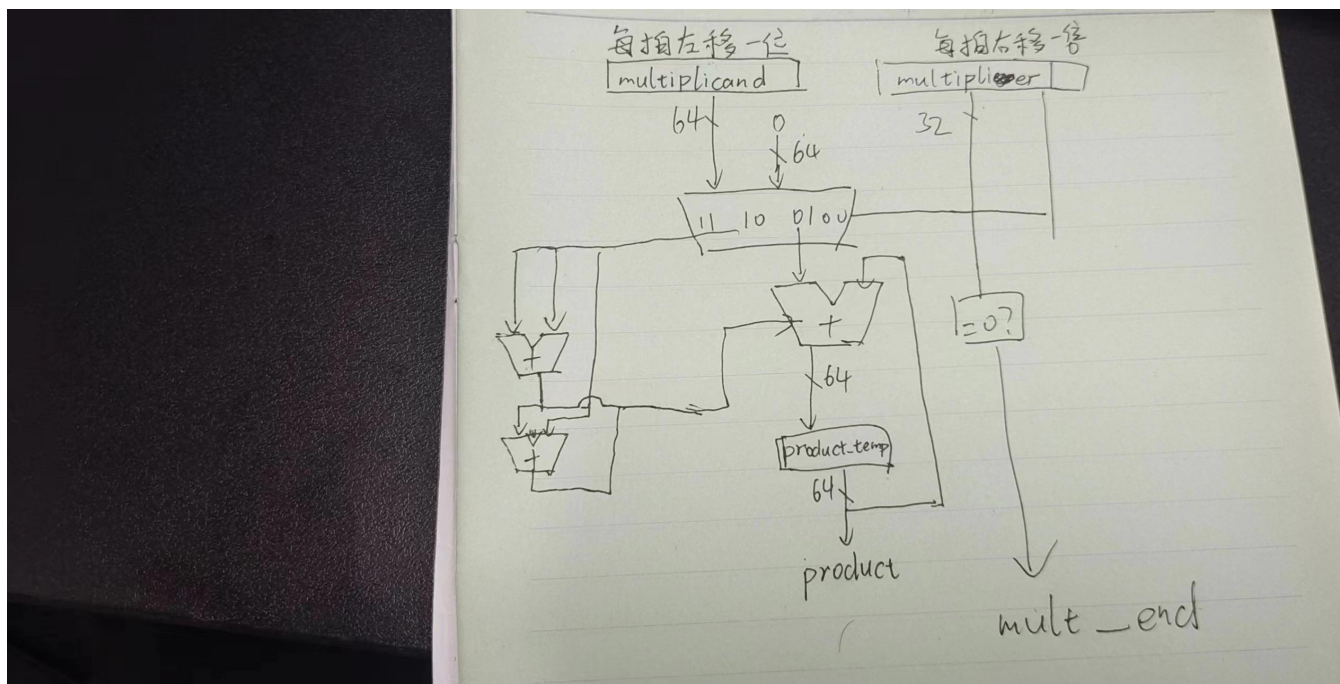

4.实验步骤

(分布介绍依次完成了哪些代码修改,从而实现了什么样的功能)

1、修改乘法迭代部分,实现周期数的对数级减少。

```
assign op1_sign = mult_op1[31];
assign op2_sign = mult_op2[31];
assign op1_absolute = op1_sign ? (~mult_op1+1) : mult_op1;
assign op2_absolute = op2_sign ? (~mult_op2+1) : mult_op2;
```

//加载被乘数,运算时每次左移二位

```
reg [63:0] multiplicand;
always @ (posedge clk)
begin
    if (mult_valid)
    begin // 如果正在进行乘法,则被乘数每时钟左移二位
        multiplicand <= {multiplicand[61:0], 2'b00};
    end
    else if (mult_begin)
    begin // 乘法开始,加载被乘数,为乘数1的绝对值
        multiplicand <= {32'd0, op1_absolute};
    end
end
```

```

//加载乘数，运算时每次右移二位
reg [31:0] multiplier;
always @ (posedge clk)
begin
    if (mult_valid)
    begin // 如果正在进行乘法，则乘数每时钟右移二位
        multiplier <= {2'b00,multiplier[31:2]};
    end
    else if (mult_begin)
    begin // 乘法开始，加载乘数，为乘数2的绝对值
        multiplier <= op2_absolute;
    end
end

// 部分积：乘数末位为1，由被乘数左移得到；乘数末位为0，部分积为0
wire [63:0] partial_product;
assign partial_product = multiplier[1:0]==2'b11 ? multiplicand + multiplicand + multiplicand:
                        multiplier[1:0]==2'b10 ? multiplicand + multiplicand:
                        multiplier[1:0]==2'b01 ? multiplicand : 64'd0;

//累加器
reg [63:0] product_temp;
always @ (posedge clk)
begin
    if (mult_valid)
    begin
        product_temp <= product_temp + partial_product;
    end
    else if (mult_begin)

```

如上图，图 1 在每一次时钟的上升沿使得被乘数左移两位，乘数右移两位，图 2 则因为每次看乘数最后两位二进制，若 11，则 partial_product*3,若 10，则 partial_product*2,01，则 partial_product*1，00，则 0，最后叠加到结果即可，叠加部分无需改变。

2、修改触摸屏的显示位置


```

case(display_number)
  6'd5 :
  begin
    display_valid <= 1'b1;
    display_name  <= "M_OP1";
    display_value <= mult_op1;
  end
  6'd9 :
  begin
    display_valid <= 1'b1;
    display_name  <= "M_OP2";
    display_value <= mult_op2;
  end
  6'd13 :
  begin
    display_valid <= 1'b1;
    display_name  <= "PRO_H";
    display_value <= product_r[63:32];
  end
  6'd17 :
  begin


```

此处将 case 语句下面的分类中的数字对应修改即可。

模拟图如下：

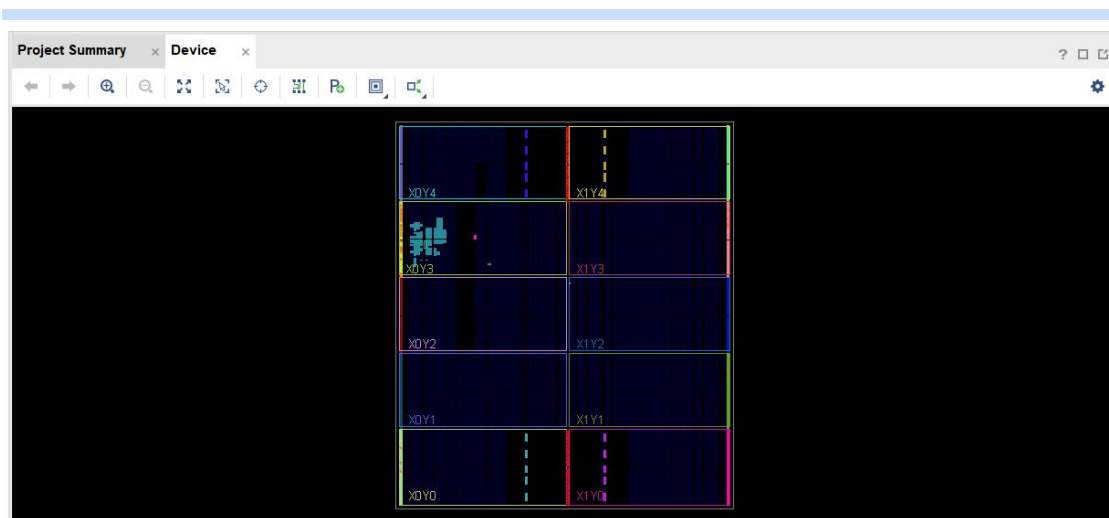

实验门电路及引脚图如下：

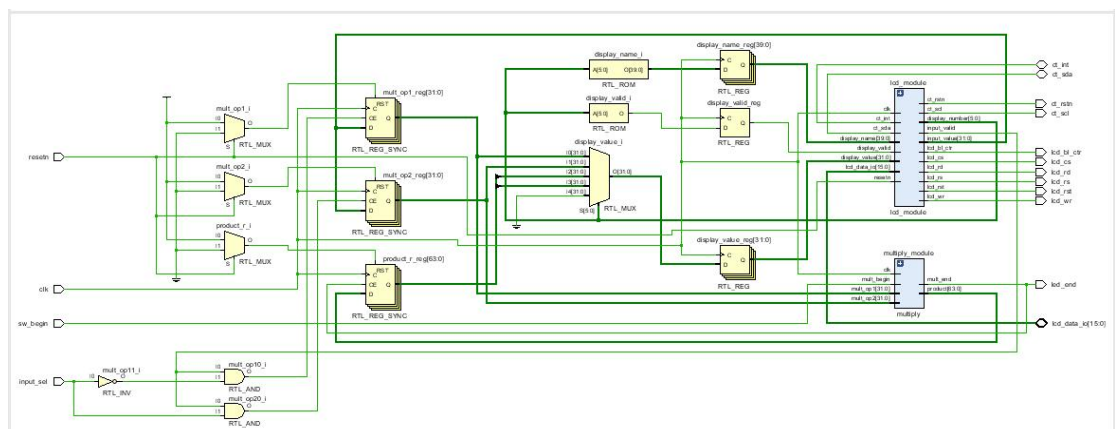

5、实验结果分析


（仿真结果截图或者实验箱运行结果拍照，注意需要对实验结果进行分析，输入是什么，输出是什么，结果是什么，是否验证了正确性）

仿真截图：

时钟周期 1 product 为 0

时钟周期 2 第一个乘法周期，对于 0001 0001 0001 0001 * 0001 0001 0001 0001

按照上述乘法规则，乘数末尾 01，进行一次相加，得到 0x1111 正确

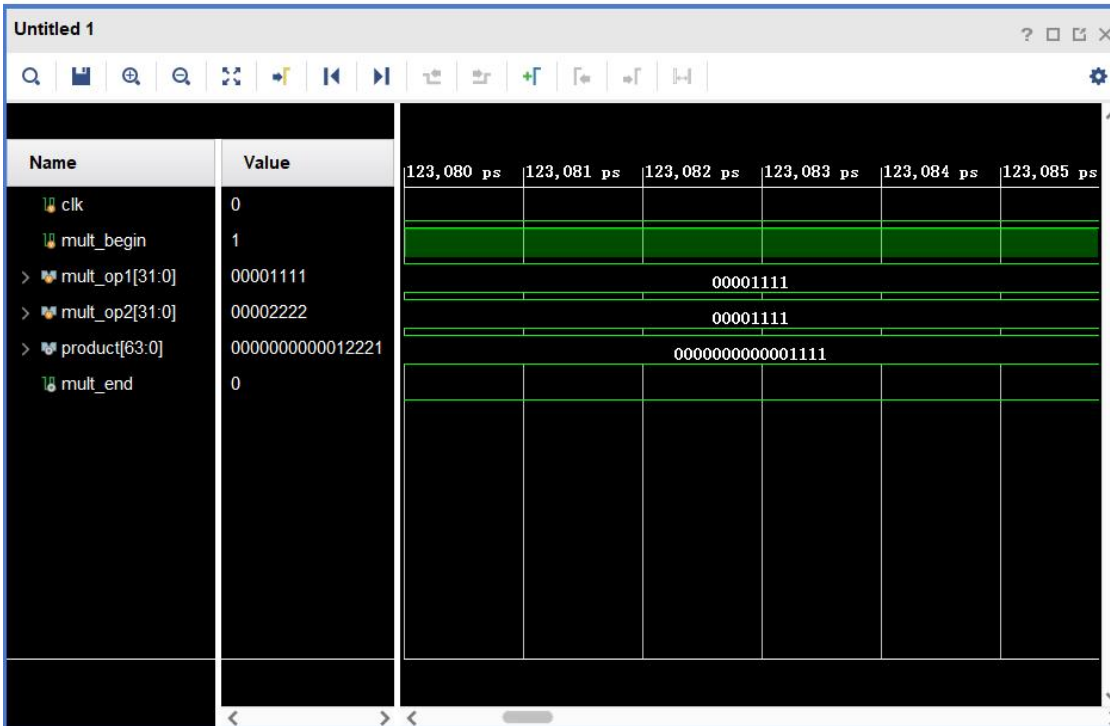

时钟周期 3


1111 左移 2，1111 右移 2，

即为 0001 0001 0001 0001 00 * 0001 0001 0001 00


乘数末尾 00，partial_product 不改变

再加上一周期的 0001 0001 0001 0001


Product 还不改变

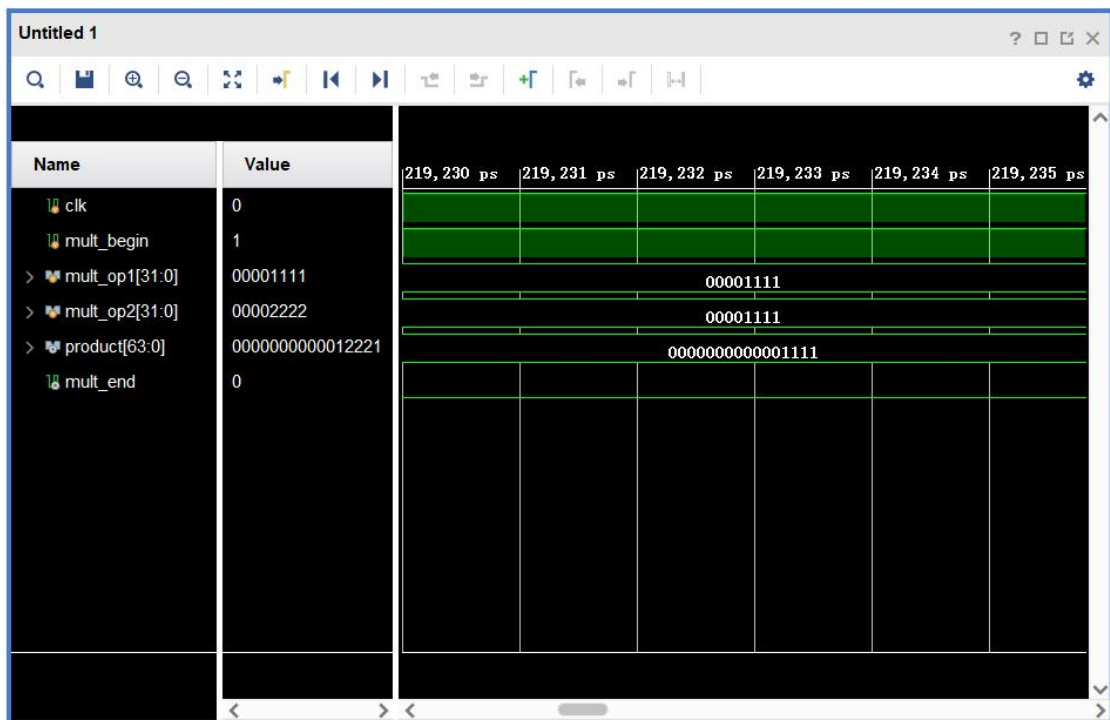


时钟周期 4 1111 左移 4, 1111 右移 4,
 即为 0001 0001 0001 0001 0000 * 0001 0001 0001
 乘数末尾 01, partial_product 增加一倍的被乘数
 再加上一周期的 0001 0001 0001 0001
 即 $0x11110 + 0x1111 = 0x12221$
 预得到的 pro 与下面图片的结果一致

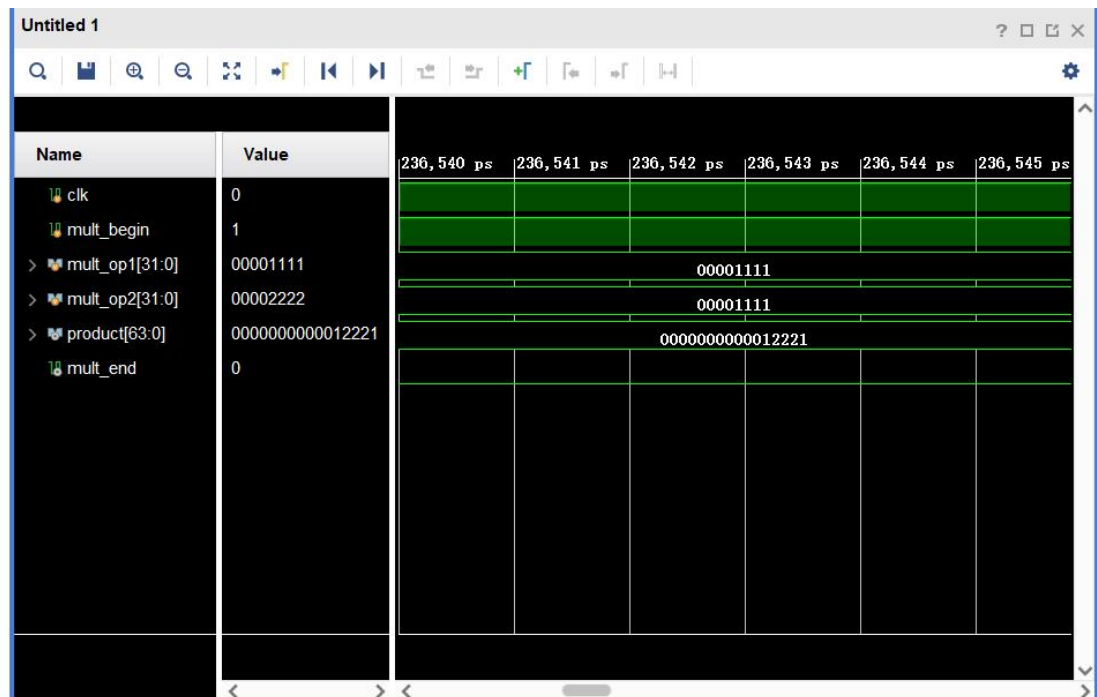


后续时钟 5-8 类似上述对比都正确, 看周期 7 的结果也为得到的正确值。

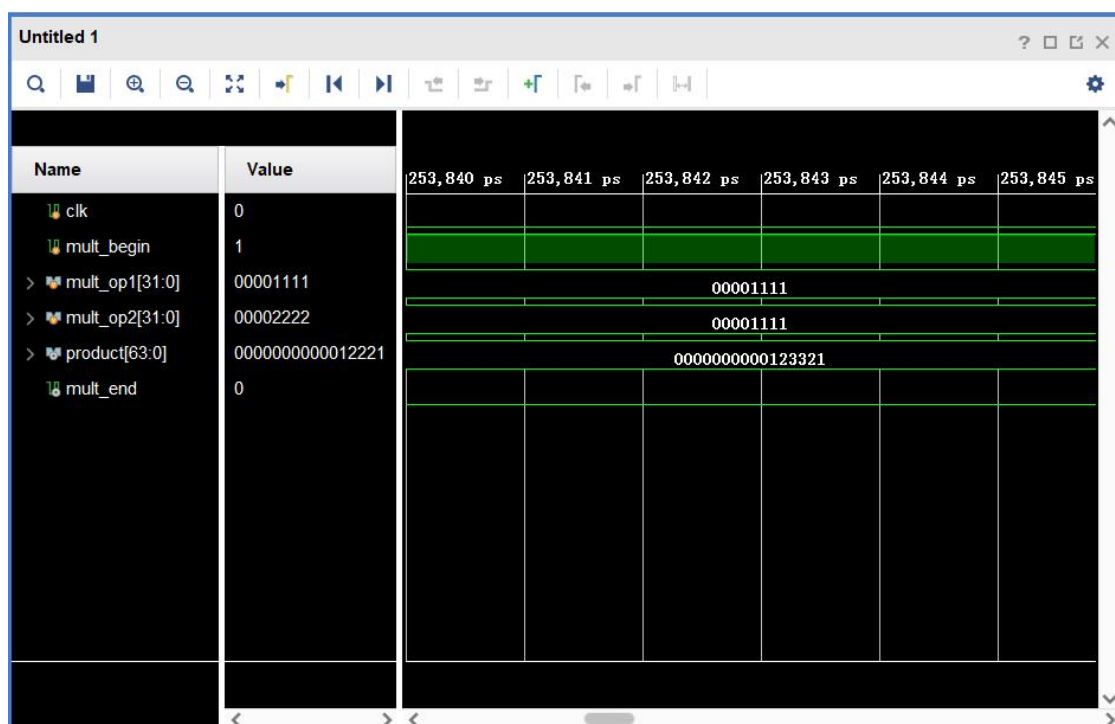


最后一个周期得到正确的结果

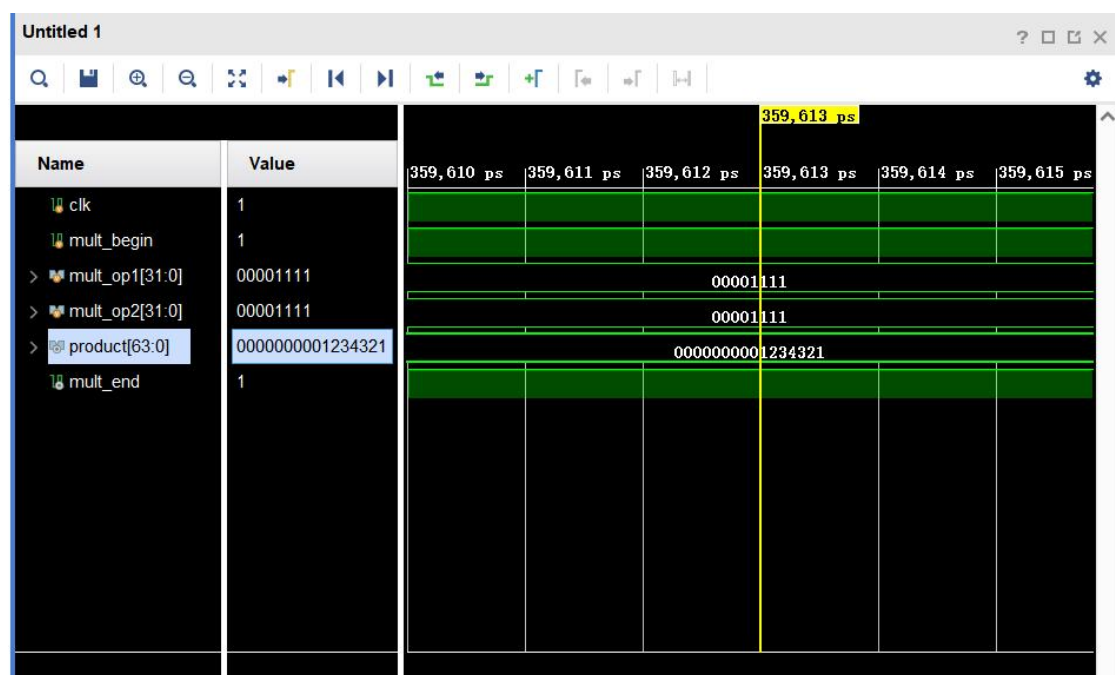


实验箱截图

 

用电脑计算器进行验证，可以得到正确的结果。

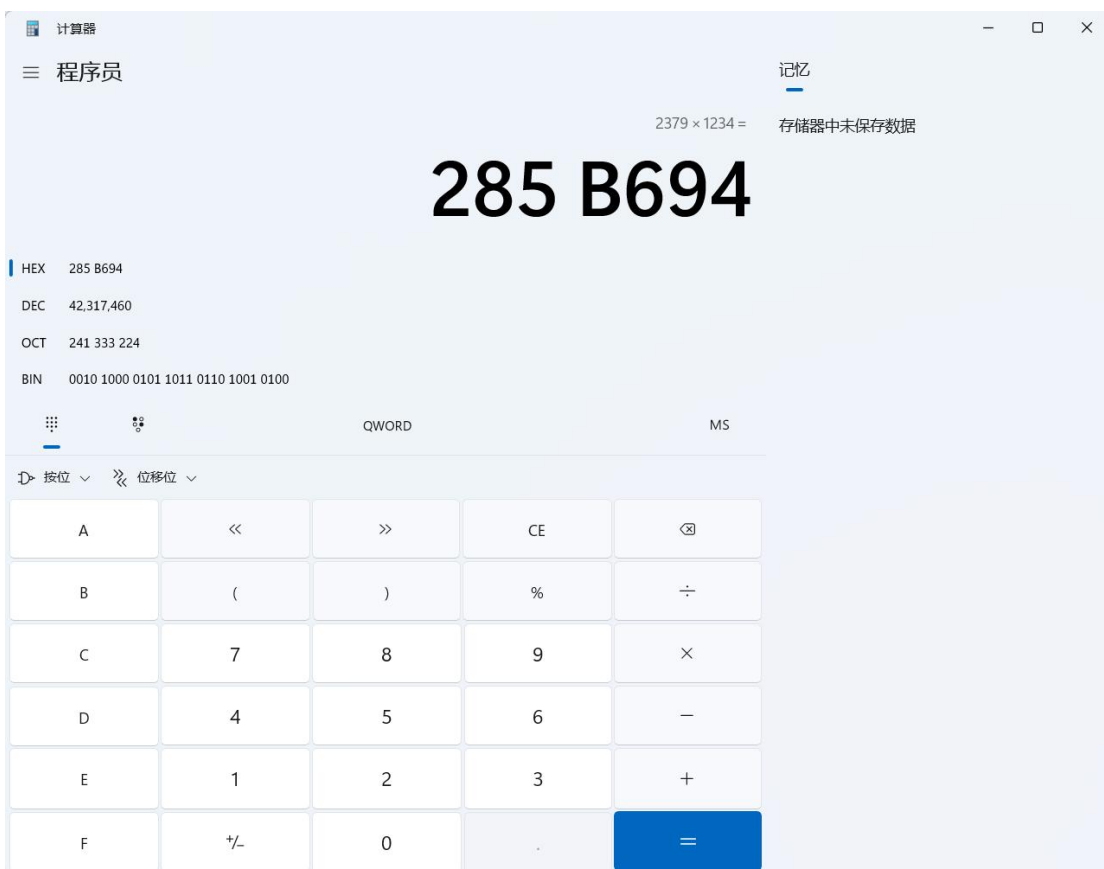

 

当数值较大而不影响首位数字时，实验结果的正确性仍然不受影响。

计算器

程序员

278523D6 × 23CEF73 =

58 7273 1F6B E322

HEX58 7273 1F6B E322

DEC24,895,636,724,507,426

OCT1 303 447 143 732 761 442

BIN0101 1000 0111 0010 0111 0011 0001 1111 0110 1011 1110 0011 0010 0010

QWORD

MS

按位

位移

A<<>>CE✕


B()%÷

C789×

D456-

E123+

F+/-0. =

 

而当我们真正影响到了第一位的存储数值，由于第一位是符号位，说明存储的是负值，需要转化为补码之后进行计算，而不能直接计算，如果得到的结果也为负值，同样也会按补码的方式存储。



6.总结感想

这次实验，让我体会到计算机内部如何巧妙实现、并且优化乘法指令，利用其被乘数和乘数的移位，巧妙迭代 `partial_product` 将乘法完成。也使得我对 `verilog` 语言更加熟悉，能够熟练上机仿真。

同时，我还对实验仿真和程序当中的数的存储有了一定的认识，因为存储的是补码，所以当输入的最高位是 1 的时候，我们会得到一个负数，然后计算的结果也是按这个数为负数来计算，最终的到的也会是按此方式存储的数。

同时，我还学会了利用两位移位进行的数据乘算和移位操作，还对数据的末尾对数据的乘法运算的影响有了一定的了解。

最后，我还学会了乘法器的迭代运行方式，能够较为熟练的描述乘法器的运行模式。